



$$I_C = \frac{-1}{R_C + R_E} V_{CE} + \frac{10 \text{ V}}{R_C + R_E}$$

$$\Rightarrow I_C = \frac{-1}{4900} V_{CE} + 0.00204$$